# Sonde de température en boucle 4-20 mA

#### F. Kolbl

## Description générale

Le but est de concevoir un système de mesure et de transmission de mesure analogique de température en liaison 2 fils. Ce système utilise une sonde de température classique dans l'industrie, de type RTD (Pt1000). Cependant le système complet (capteur et circuit de conditionnement n'est relié que par une alimentation qui permet à la fois de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement mais également de transmettre la température.

### Cahier des charges

- 1. Permettre une mesure de température, idéalement linéaire, sur la plage de  $-25^{\circ}C$  à  $125^{\circ}C$ ,
- 2. permettre d'atteindre une précision de  $1^{\circ}C$  sur la plage de mesure mentionnée ci-dessus,
- 3. être alimenté en 0-9V, san qu'une baisse de la tension au-dessus de 6V ou dessus de 15V n'ai d'influence sur la mesure ou sa transmission.
- 4. transmettre la mesure de la température sur la plage de courang consommée sur l'alimentation entre 4 et 20 mA (les circuits doient donc au total bien moins que 4 mA)

## Découpage fonctionnel suggéré

